



西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

实验 3：连续时间系统模拟

课程：信号与系统实验

姓名：郭浩然

学号：2024303980

桌号：18

班级：10 班

学院：民航学院

专业：飞行器控制与信息工程

时间：2025 年 11 月 19 日

目录

1	实验目的	3
2	实验器材	3
3	实验原理	3
3.1	线性系统的模拟	3
3.2	三种基本运算电路	4
3.2.1	比例放大器	4
3.2.2	加法器	4
3.2.3	积分器	4
3.3	一阶系统的模拟	5
4	实验步骤	6
4.1	任务一：基本运算器——加法器的观测	6
4.2	任务二：基本运算器——比例放大器的观测	6
4.3	任务三：基本运算器——积分器的观测	7
4.4	任务四：一阶 RC 电路的模拟	7
5	实验数据	8
5.1	照片记录各基本运算器输入输出波形	8
5.1.1	加法器	8
5.1.2	比例放大器	9
5.1.3	积分器	9
5.2	一阶模拟电路阶跃响应	11
6	实验结论	11
7	MATLAB 信号仿真	12
7.1	课堂验收	12
7.2	作业练习	13

1 实验目的

1. 了解基本运算器——比例放大器、加法器和积分器的电路结构和运算功能。
2. 掌握用基本运算单元模拟连续时间一阶系统原理与测试方法。

2 实验器材

1. 双踪示波器 1 台
2. 数字万用表 1 块
3. 电压表及直流信号源模块 S1 1 块
4. 信号源及频率计模块 S2 1 块
5. 基本运算单元与连续系统模块 S9 1 块

3 实验原理

3.1 线性系统的模拟

系统的模拟就是用由基本运算单元组成的模拟装置来模拟实际的系统。这些实际系统可以是电的或非电的物理量系统，也可以是社会、经济和军事等非物理量系统。模拟装置可以与实际系统的内容完全不同，但是两者的微分方程完全相同，输入、输出关系即传输函数也完全相同。模拟装置的激励和响应是电物理量而实际系统的激励和响应不一定是电物理量，但它们之间的关系是一一对应的。所以，可以通过对模拟装置的研究来分析实际系统，最终达到一定条件下确定最佳参数的目的。

本实验所说的系统的模拟就是由基本的运算单元 (放大器、加法器，积分器等) 组成的模拟装置，来模拟实际系统的传输特性。

3.2 三种基本运算电路

3.2.1 比例放大器

电路如图 1 所示，其输入输出关系为：

$$u_0 = -\frac{R_2}{R_1} \cdot u_1$$

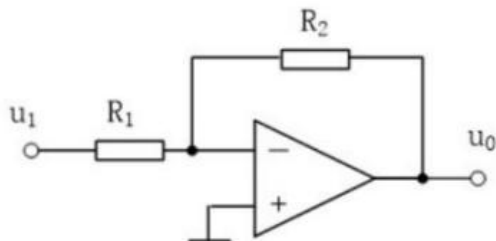


图 1: 比例放大电路连线示意图

3.2.2 加法器

电路如图 2 所示，其输入输出关系为：

$$u_0 = -\frac{R_2}{R_1}(u_1 + u_2)$$

当 $R_1 = R_2$ 时，上式简化为 $u_0 = -(u_1 + u_2)$ 。

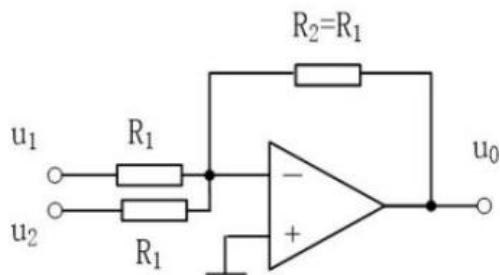


图 2: 加法器电路连线示意图

3.2.3 积分器

电路如图 3 所示，其输入输出关系为：

$$u_2 = -\frac{1}{RC} \int_{-\infty}^t u_1(\tau) d\tau$$

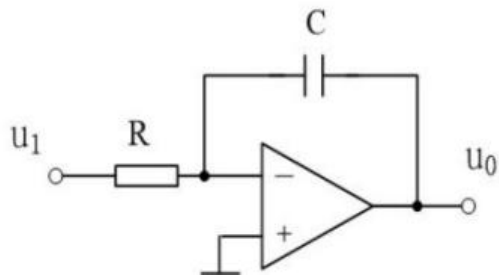



图 3: 积分器电路连接示意图

3.3 一阶系统的模拟


一阶 RC 电路如图 4(a) 所示, 可用以下微分方程描述:

$$\frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{RC}y(t) = \frac{1}{RC}x(t)$$

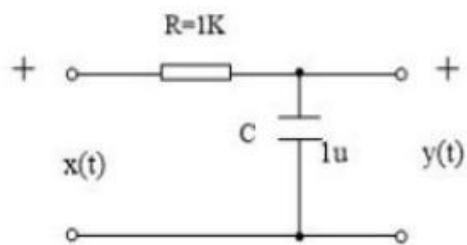
其模拟框图如图 4(b) 和 (c) 所示, 两者在数学关系上是等效的。对应的一阶系统模拟实验电路如图 4(d) 所示。




(a) 一阶 RC 电路

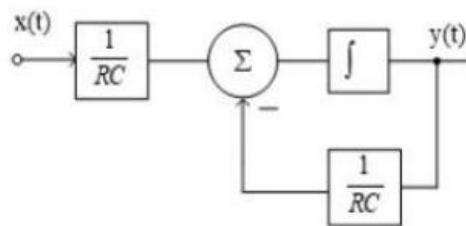

(b) 模拟框图 1

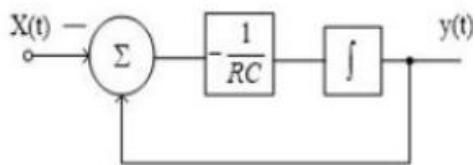

(c) 模拟框图 2 (等效)

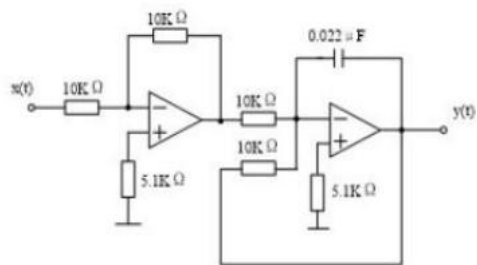

(d) 一阶系统模拟实验电路

图 4: 一阶 RC 电路及其模拟

4 实验步骤

4.1 任务一：基本运算器——加法器的观测

1. 模块关电，按如图 5 所示连接实验电路。
2. 将模块 S1 的直流输出 1(P1) 和直流输出 2(P2) 分别接至加法器的 u_1 和 u_2 。模块开电，适当调节 S1 模块中的 W1、W2，并记录 P1 和 P2 的电压值。
3. 用万用表测量输出 u_o 端电压。验证在反相加法器中，输出电压是否为两路输入电压之和取反相，完成表 1 的记录。
4. 将输入一改为峰峰值为 2V、频率为 500 Hz 的正弦波 (方波)，再观察输入及输出波形，并完成记录。

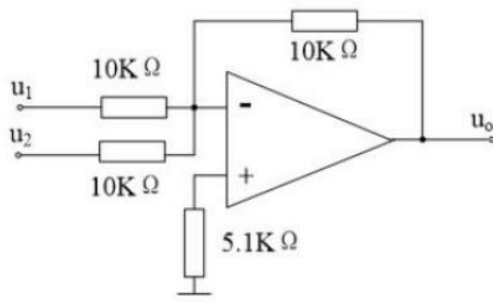


图 5: 加法器实验电路图

4.2 任务二：基本运算器——比例放大器的观测

1. 模块关电，连接如图 6 所示实验电路。 R_1, R_2 可选择 2 组不同的电阻值以改变放大比例。
2. 模块开电，信号发生器或模块产生幅度为 1V、频率为 1 kHz 的正弦波送入输入端，示波器同时观察并比较输入、输出波形，完成表 2 的记录。

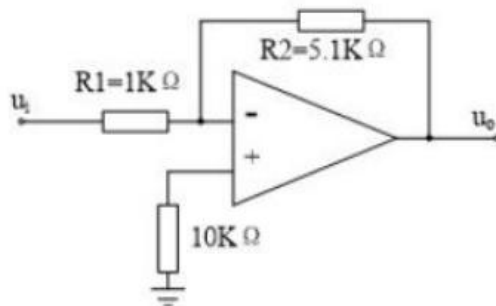


图 6: 比例放大器实验电路图

4.3 任务三：基本运算器——积分器的观测

为了防止低频信号增益过大，在电容两端并了一个 $20\text{k}\Omega$ 电阻加以限制，同相输入端的 $10\text{k}\Omega$ 电阻起到平衡电阻的作用。其输入输出关系为：

$$u_o(t) = -\frac{1}{RC} \int_{t_0}^t u_i(\tau) d\tau + u_o(t_0)$$

1. 模块关电，连接如图 7 所示实验电路。（ $20\text{k}\Omega$ 的电阻，可用两个 $10\text{k}\Omega$ 的电路串联代替。）
2. 模块开电，信号发生器或模块 S2 产生 $f = 1\text{kHz}$ 的方波送入输入端，示波器同时观察输入、输出波形并比较自行完成实验数据记录。

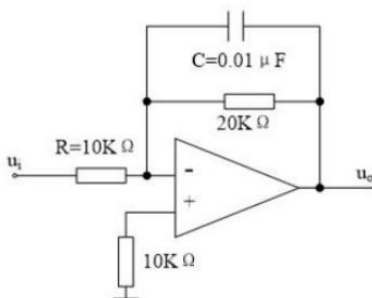


图 7: 积分器实验电路图

4.4 任务四：一阶 RC 电路的模拟

图 4(a) 为一阶 RC 电路，模块关电，按图 4(d) 所示连接其一阶模拟电路。（阻容元件根据需要进行选择， $0.022\mu\text{F}$ 电容可由两个 $0.01\mu\text{F}$ 电容并联代替）。模块开电，将信号发生

器产生的幅度为 2V、频率 1kHz 的方波送入一阶模拟电路输入端，用示波器观测输出电压波形，验证其模拟情况。

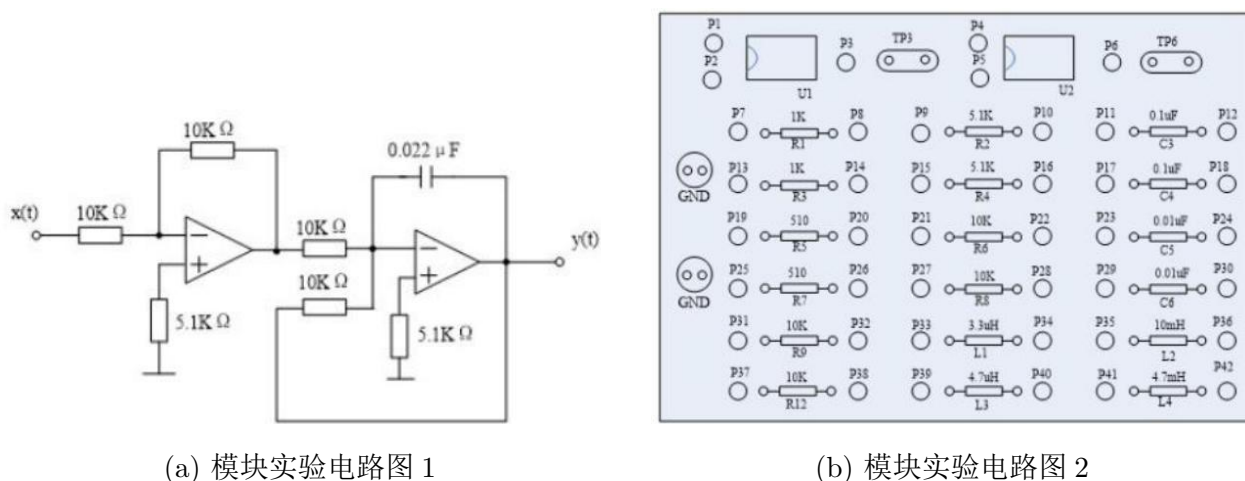


图 8: 模块实验电路图

5 实验数据

5.1 照片记录各基本运算器输入输出波形

5.1.1 加法器

直流输入下的测试数据如表 1 所示。由上表可知：输出电压大致等于两路输入电压之

表 1: 加法器直流输入测试数据

输入一 (V)	输入二 (V)	输出 (V)
-2.2	-2.73	4.94
2.00	5.08	-7.07
1.66	1.03	-2.7

和取反相，验证了加法器的功能。

当输入一改为峰峰值为 2V、频率为 500 Hz 的方波时，波形如图 9 所示。从图中可以看出，加法器实现了对输入方波的直流偏置与反相。



图 9: 加法器混合输入波形（方波与直流）

5.1.2 比例放大器

测得实验数据如表 2 所示。对应的示波器波形如图 10 所示。

表 2: 比例放大器测试数据

组号	电阻	输入电压	输入波形	输出电压 (V)
1	$R_1 = 1\text{ k}\Omega, R_2 = 5.1\text{ k}\Omega$	1.000 V	1 kHz 正弦波	4.560 V
2	$R_1 = 1\text{ k}\Omega, R_2 = 10\text{ k}\Omega$	980.0 mV	1 kHz 正弦波	9.200 V

5.1.3 积分器

输入信号为 $f = 1\text{ kHz}$ 的方波时，记录数据如表 3 所示。输入输出信号波形图如图 11 所示。



(a) 第一组电阻 ($R_2 = 5.1\text{ k}\Omega$) (b) 第二组电阻 ($R_2 = 10\text{ k}\Omega$)

图 10: 比例放大器输入输出波形

表 3: 积分器测试数据

电路参数	输入 V_{pp} (V)	输出 V_{pp} (mV)
$R_1 = 1\text{ k}\Omega$	3.040	860.0
$R_2 = 20\text{ k}\Omega$		



图 11: 积分器输入输出波形（输入为方波）

5.2 一阶模拟电路阶跃响应

当输入为幅度 1V、频率 1kHz 的方波（可近似为周期性阶跃信号）时，一阶 RC 模拟电路的输出电压波形如图 12 所示，呈现出典型的 RC 电路充放电曲线。



图 12: 一阶 RC 电路模拟输出波形

6 实验结论

1. 通过本次实验，我深入了解了比例放大器、加法器和积分器这三种基本运算单元的电路结构与实际运算功能。实验结果表明，加法器能够实现多路信号的代数和（反相），比例放大器的放大倍数由反馈电阻与输入电阻之比决定，积分器则能将方波输入转换为三角波输出，验证了其积分特性。
2. 我掌握了使用基本运算单元搭建模拟电路的方法，并成功地运用加法器和积分器模拟了一阶 RC 电路的阶-跃响应。实验观测到的输出波形（如图 12 所示）与理论上的指数充放电曲线高度吻合，直观地展示了通过模拟电路研究实际系统动态特性的可行性与有效性。
3. 实验过程中也注意到，实际测量值与理论计算值存在微小的误差（例如比例放大器的放大倍数并非精确等于 R_2/R_1 ），这可能来源于运放器件的非理想特性、电阻元件的精度误差、导线电阻以及测量仪器的内部误差等因素。

7 MATLAB 信号仿真

本部分包含使用 MATLAB 进行信号卷积运算的仿真练习。

7.1 课堂验收

1. 已知信号 $f(t) = e^{-t}u(t)$ 和 $h(t) = t^2e^{-2t}u(t)$, 求 $y(t) = f(t) * h(t)$, 结果如图 13 所示。
2. 已知两信号 $f_1(t) = u(t) - u(t-1)$ 和 $f_2(t) = u(t+1) - u(t)$, 求 $g_3(t) = f_1(t) * f_2(t)$, 结果如图 14 所示。

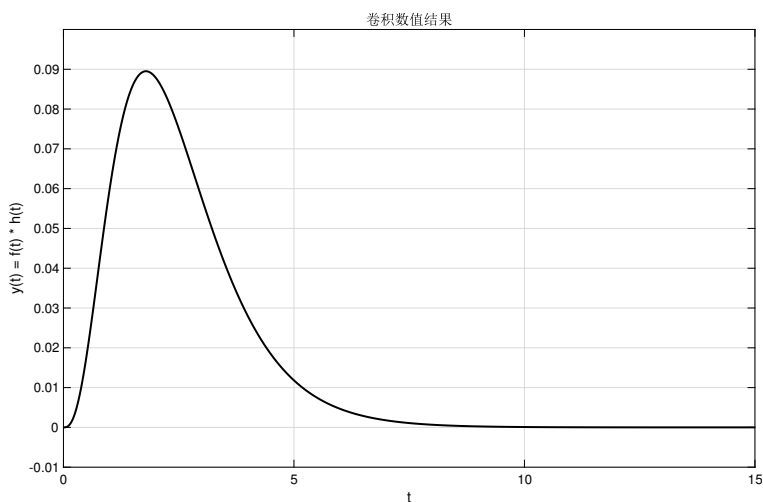


图 13: 信号 $f(t) = e^{-t}u(t)$ 与 $h(t) = t^2e^{-2t}u(t)$ 的卷积结果


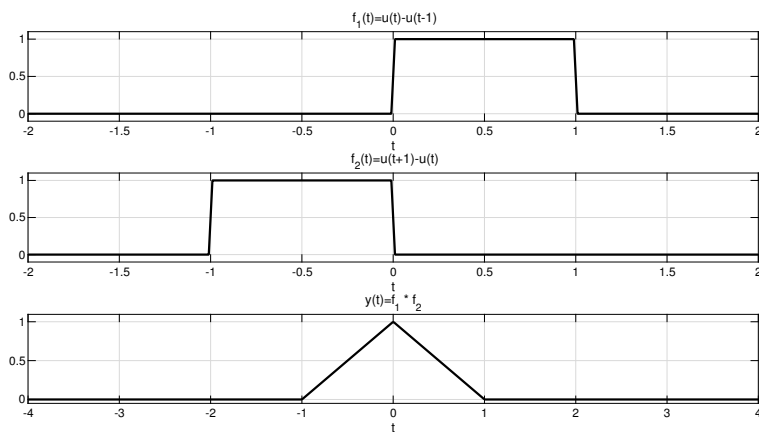



图 14: 信号 $f_1(t) = u(t) - u(t-1)$ 与 $f_2(t) = u(t+1) - u(t)$ 的卷积结果

7.2 作业练习

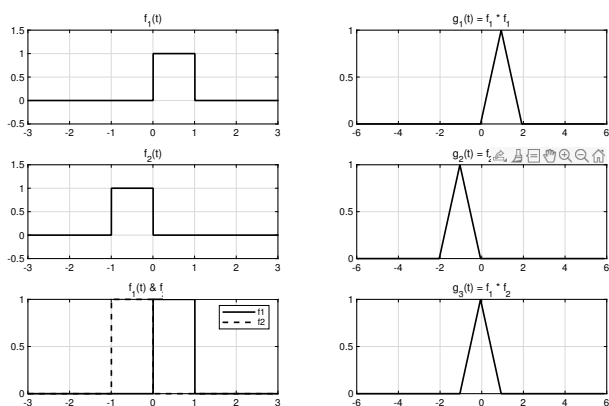
1. 已知 $f_1(t) = u(t) - u(t-1)$, $f_2(t) = u(t+1) - u(t)$, 求 $g_1(t) = f_1(t) * f_1(t)$, $g_2(t) = f_2(t) * f_2(t)$, $g_3(t) = f_1(t) * f_2(t)$ 。其中 $g_3(t)$ 的波形如图 15(a) 所示。
2. 对 $f_1(t) = u(t-1) - u(t-2)$ 和 $f_2(t) = u(t) + u(t-1) - u(t-2) - u(t-3)$ 进行卷积, 结果如图 15(b) 所示。
3. 对 $f_1(t) = u(t+1) - u(t-1)$ 和 $f_2(t)$ 进行卷积, 结果如图 15(c) 所示。
4. 已知 $f_1(t) = (t-1)[u(t-1) - u(t-3)]$ 和 $f_2(t) = u(t+1) - 2u(t-2)$, 求卷积, 结果如图 15(d) 所示。




(a) 作业 1 结果

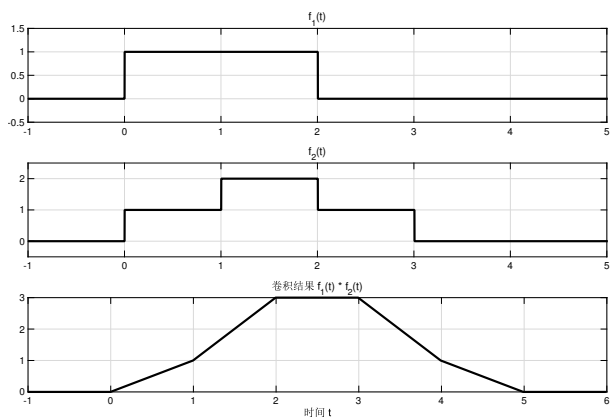

(b) 作业 2 结果

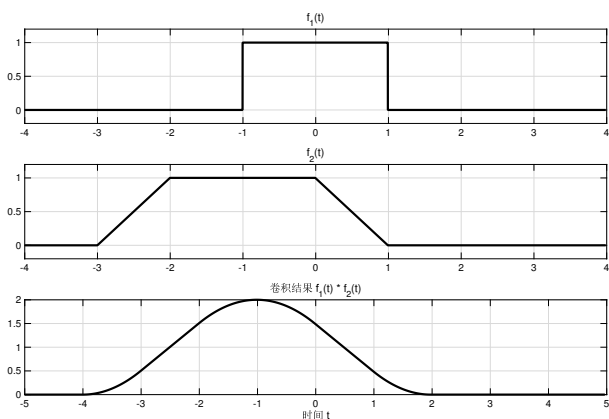

(c) 作业 3 结果

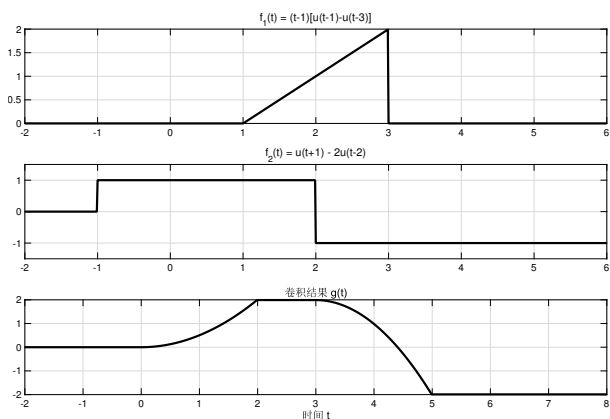

(d) 作业 4 结果

图 15: MATLAB 作业练习卷积结果